

## TRABALHO DE LABORATÓRIO III


**CIRCUITOS SEQUENCIAIS****1. INTRODUÇÃO**

Pretende-se com este trabalho que os alunos se familiarizem com os elementos básicos de memória (flip-flops). Este trabalho é considerado para **avaliação de conhecimentos**. No **início da aula** cada grupo deverá **impreterivelmente** mostrar ao docente a resposta a todas as questões referidas nas secções 2 e 3, com excepção dos pontos 2.5 e 3.3, os quais poderá realizar durante a aula de laboratório. **Recomenda-se no entanto que realize todo o trabalho em casa, usando a aula de laboratório apenas para testar o circuito na placa de prototipagem (secção 4).** Durante a aula o grupo pode completar o relatório e escrever as conclusões sobre o circuito. O relatório deverá ser entregue ao docente no **final da aula**. Na secção 5 é explicada a estrutura que o relatório deverá seguir.

Como preparação prévia, deve ser feita uma leitura cuidada ao documento “*Introdução ao Ambiente de Projecto da Xilinx*” disponível na página da cadeira. **Deve ter consigo nesta** e nas aulas de laboratório seguintes cópias dos documentos “*Introdução ao Ambiente de Projecto da Xilinx*” e “*Guia de Implementação de Circuitos na Placa de Desenvolvimento*” os quais deverá utilizar como manuais de utilização.


**2. ANÁLISE DE UM CIRCUITO SEQUENCIAL BÁSICO**

O esquema da Figura 1 implementa um contador constituído por 3 Flip-Flops (FF's) tipo JK (ambos com entradas de *Set* e *Reset* síncronas com o flanco ascendente de relógio) e lógica combinatória adicional. O esquema deste circuito está no ficheiro `sequential.sch` disponível na página da disciplina.

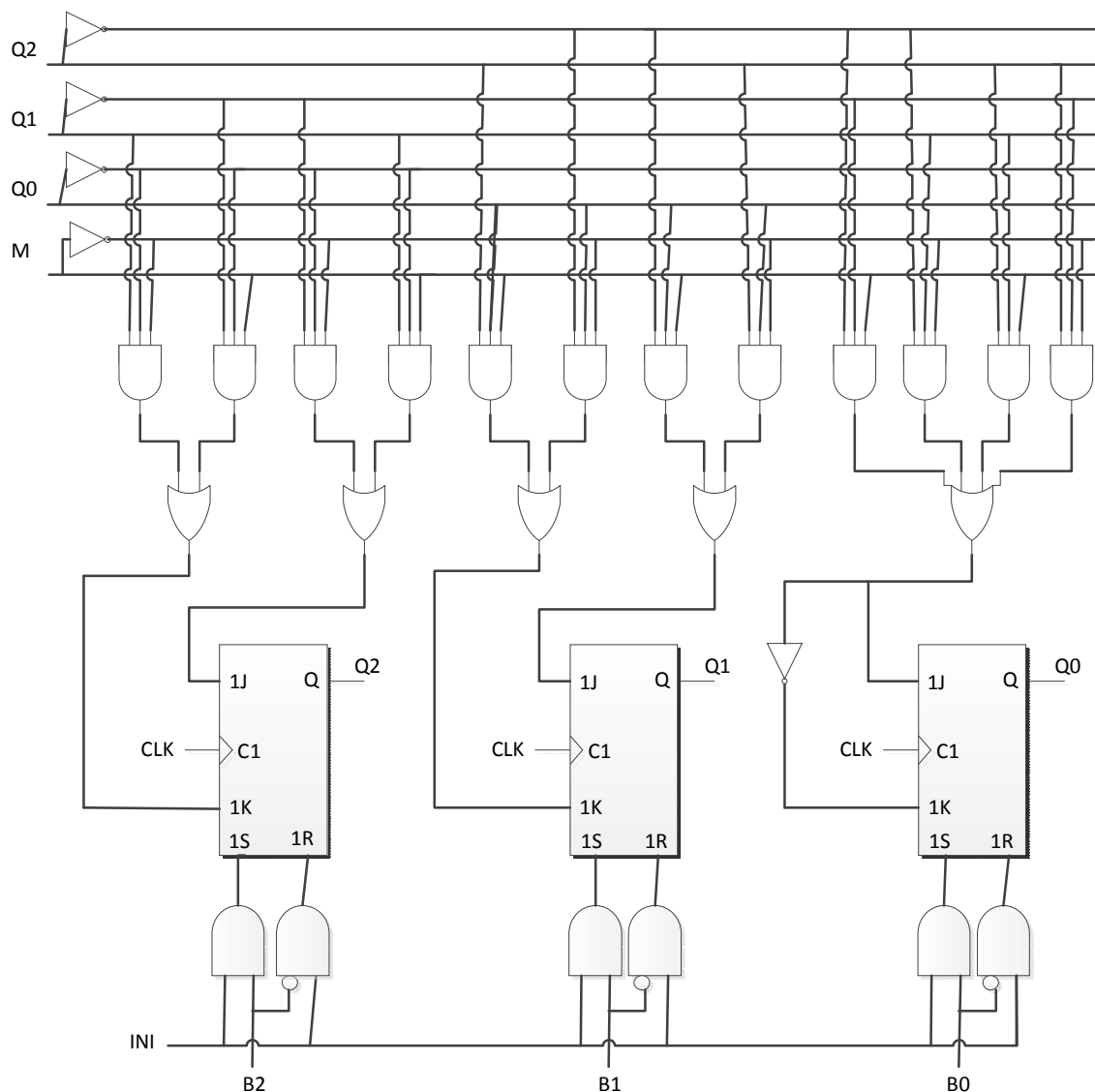

**Figura 1 - Circuito sequencial básico.**

- 2.1. Considere a entrada  $B = \langle B_2, B_1, B_0 \rangle$ , que corresponde ao resto da divisão por 8, da soma do dígito menos significativo do número de aluno com menor valor (quando este número está representado em base 10) com o dia da semana do turno de laboratório. Por exemplo, para um grupo formado pelos elementos 76149 e 77188, o qual realiza laboratório à quinta-feira, a constante  $B$  é  $9+5 \bmod 8 = 6$ . De acordo com as suas previsões teóricas, construa a tabela de verdade do circuito indicando, para cada um dos estados (i.e., para cada valor possível à saída dos FFs), qual o estado seguinte (i.e., o valor à saída dos flip-flops após o próximo flanco de relógio), em função das entradas  $M$  e  $INI$ . Justifique.
- 2.2. Indique qual é o código utilizado na contagem e explique a função da entrada  $M$ .
- 2.3. Explique como poderia implementar um contador CBN com base no circuito da Figura 1.
- 2.4. Para o circuito descrito complete o diagrama temporal da Figura 2, de acordo com as previsões teóricas do funcionamento deste circuito obtidas em 2.1 (considere que os tempos de propagação dos FF's e das portas lógicas são desprezáveis face ao período de relógio). Justifique.

 

**Figura 2 - Diagrama temporal a completar.**

2.5. Usando o ambiente de projecto da Xilinx, faça uma simulação que permita verificar o funcionamento teórico previsto para o circuito em causa. Utilize o documento “*Introdução ao Ambiente de Projecto da Xilinx*”, acessível a partir da página web da cadeira, como manual de utilização das ferramentas. Sugere-se que efectue os seguintes passos:

- a) Siga o manual de forma a criar um projecto no ambiente Xilinx ISE e a simular o circuito exemplo indicado na página 6 do manual.

*Nota: não tem de apresentar a simulação deste circuito no relatório.*

- b) Importe, através de *Project* → *Add Copy Of Source*, o ficheiro `sequential.sch` disponível na página da disciplina. A Figura 3 ilustra o circuito importado, o qual é funcionalmente equivalente ao esquema da Figura 1.
- c) Seguindo uma metodologia semelhante à indicada em a), e utilizando as definições de simulação da Figura 4, defina as formas de onda para os sinais CLK, M, INI e B indicadas na Figura 5 (actualize o valor inicial das entradas B, por forma a terem o valor calculado em 2.1 como valor inicial). Simule o circuito.

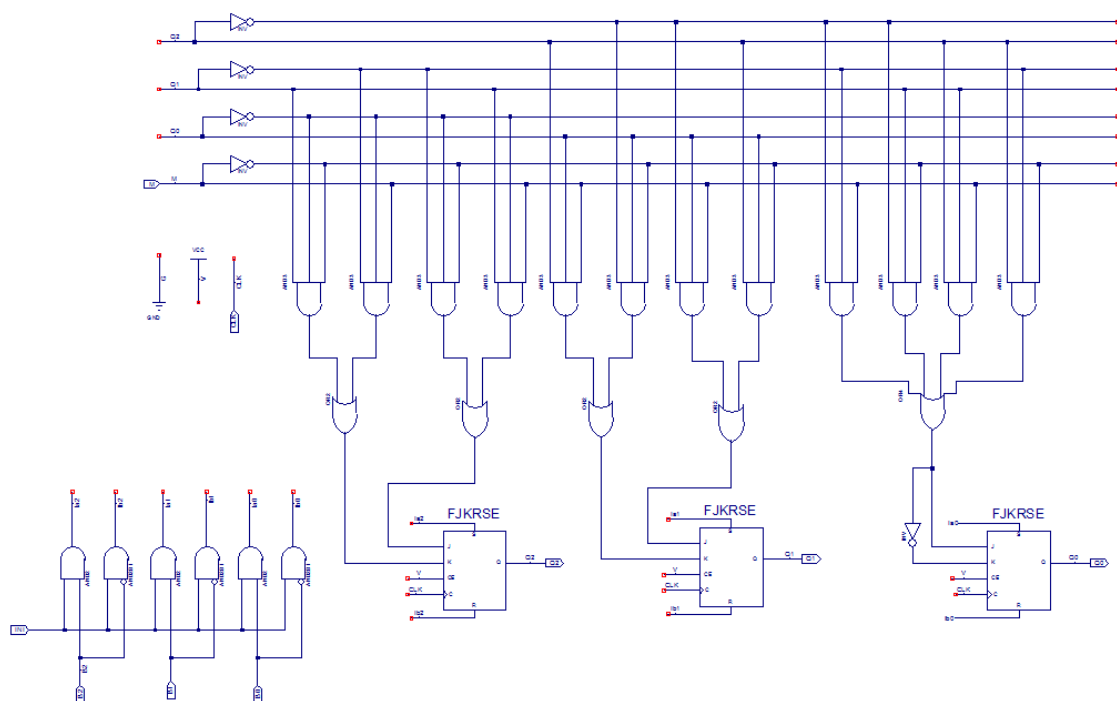



Figura 3 - Esquema eléctrico do circuito no Xilinx ISE, o qual é funcionalmente equivalente ao diagrama lógico apresentado na Figura 1. Note que no editor de esquemas do Xilinx ISE, para fazer a ligação entre dois fios, basta dar o mesmo nome aos dois. Assim os sinais Q no topo, correspondem às saídas Q que são geradas pelos flip-flops. Note ainda que as entradas e saídas do circuito são dadas pelo símbolo .

 


Figura 4 - Definições a usar para a simulação.

 


Figura 5 - Introdução das formas de onda dos sinais CLK e INI no Xilinx ISE, considerando B=5.

### 3. PROJECTO DE UM CIRCUITO DE CONTROLO BÁSICO


3.1. Altere a lógica de controlo dos sinais de *set* e de *reset* dos flip-flops do circuito sequencial da Figura 1, assim como a lógica das saídas, para que os valores de saída da contagem correspondam aos números primos representáveis com três bits. Tenha em conta que a sequência de saída do circuito deve começar (após inicialização) no primeiro número primo.

Indique no relatório:

- As tabelas de verdade da lógica das saídas em função do estado dos flip-flops, assim como a tabela de verdade do sinal de controlo que actua sobre os sinais *set* e de *reset*.
- O funcionamento do circuito, bem como o esquema do mesmo;
- A tabela de transição de estados (admita que o sinal INI=0);
- O diagrama de estados (com INI=0).

*Sugestão: para garantir que não tem erros de projecto, após desenhar o esquema, verifique teoricamente se este funciona de acordo com o esperado.*

3.2. Implemente o circuito projectado no Xilinx ISE. Para tal realize os seguintes passos:

- Adicione um novo ficheiro (*New Source, schematic*) ao ambiente de trabalho.
- Implemente o circuito completo considerando o seguinte:
  - pode usar quaisquer portas lógicas que achar conveniente;
  - se necessitar de ligar alguma entrada a um valor fixo, utilize os símbolos  $G_{nd}$  e  $V_{cc}$  para indicar os valores lógicos 0 e 1, respectivamente;
  - o sinal de relógio tem o nome CLK e a entrada de *reset* corresponde ao sinal INI;
  - deverá adicionar os marcadores, representados pelo símbolo , correspondentes às entradas e saídas do circuito:
    - CLK – sinal de relógio de entrada
    - INI – sinal de entrada para inicialização do circuito
    - M – sinal de entrada para controlo da contagem
    - B2,B1,B0 – sinais de entrada
    - Q2,Q1,Q0 – estado dos flip-flops
    - S2, S1, S0 – sinais de saída.

3.3. Verifique se o desenho tem erros, tal como indicado no manual “*Introdução ao Ambiente de Projecto da Xilinx*”.

3.4. Crie um novo ficheiro de simulação referente ao circuito que acabou de criar. Faça a simulação do circuito de forma a verificar o seu funcionamento.

## 4. TESTE DO CIRCUITO NA PLACA DE PROTOTIPAGEM

Assume-se que os alunos já simularam exaustivamente e com sucesso o circuito projectado na alínea 3. Assume-se também que os alunos trazem o projecto (como todos os ficheiros auxiliares do Xilinx ISE e não o esquemático somente) Xilinx ISE do circuito da alínea 3 numa *USB flash drive* ou disco externo USB, já com o ficheiro de configuração .bit gerado.

Para o teste do circuito projectado na alínea 3, foi disponibilizado um conjunto de ficheiros (disponíveis na página da cadeira):

Nome do ficheiro	Descrição
sd.sch	Esquema principal.
Basys2.ucf	Ficheiro de configuração das portas para os alunos que têm laboratório no LSD1.
Basys.ucf	Ficheiro de configuração das portas para os alunos que têm laboratório no LE3.
clk_div.vhd	Divisor de Frequência - especificação.
clk_div.sym	Divisor de Frequência - símbolo.
disp7.vhd	Bloco de controlo do display de 7 segmentos - especificação.
disp7.sym	Bloco de controlo do display de 7 segmentos - símbolo.

**Não modifique os nomes destes ficheiros.**

4.1. Adicione ao projecto os ficheiros `sd.sch`, `Basys2.ucf` (ou `Basys.ucf`), `clk_div.vhd` e `disp7.vhd` com “Project → Add Copy of Source” (os ficheiros com extensão .sym serão importados automaticamente).

4.2. Abra o esquema do módulo `sd` clicando duas vezes em cima do ficheiro `sd.sch`.

*Nota: se ao abrir o esquema lhe aparecer uma janela com a mensagem: “Open Schematic File Errors – Out-of-date Symbols” clique em “Update Instances” e em OK.*

Este projecto não é mais do que uma interface para o aluno: as entradas e saídas já estão configuradas de acordo com o modelo do dispositivo utilizado na placa de desenvolvimento. Funciona como uma placa de prototipagem virtual.

*Nota: Não altere o conteúdo das caixas indicadas a vermelho nem os nomes dos marcadores de entrada/saída.*

À esquerda do esquema estão as interfaces de entrada correspondentes aos vários interruptores disponíveis na placa. À direita tem as saídas correspondentes aos 4 displays de 7 segmentos (acendem o símbolo hexadecimal correspondente ao número binário de 4 bits respectivo) e aos leds simples.

No esquema pode deixar os sinais dos botões de entrada que não usa “no ar” (o programa elimina-as automaticamente). No entanto, para todas as interfaces de saída (caixa vermelha à direita), deve ligar todas as entradas que não usa a `Gnd`. Utilize o símbolo `Gnd` para fixar sinais a 0, e o símbolo `VCC` para fixar sinais a 1.

**Crie um símbolo para o esquema do circuito projectado na secção 3 e adicione-o ao esquema do ficheiro `sd.sch`.**

**NOTA:** *Serão penalizados os trabalhos que insiram o esquema da secção 3 directamente no ficheiro `sd.sch`.*

4.3. Realize as seguintes ligações no editor de esquemas:

- a) Ligue o sinal de relógio CLK ao sinal `clk_slow`; este sinal tem uma frequência de 0,8Hz, o que permite visualizar as mudanças de estado.
- b) Ligue o relógio do display de 7 segmentos (unidade `disp7`) à saída `clk_disp` da unidade `clkdiv`.
- c) Ligue a entrada INI ao *buffer* do botão de pressão 0, `pressure0`.
- d) Ligue a entrada M ao *buffer* do interruptor `sw4`.
- e) Ligue os sinais B2, B1, e B0 aos *buffers* dos interruptores `sw2`, `sw1` e `sw0`, respetivamente.
- f) Ligue os sinais Q2, Q1 e Q0 aos *buffers* dos LEDs `Led2`, `Led1` e `Led0`, respetivamente.
- g) Ligue os sinais S2, S1 e S0 ao primeiro dígito do display de 7 segmentos, i.e., aos portos `disp1_2`, `disp1_1` e `disp1_0` da unidade lógica `disp7`, respetivamente. Não se esqueça de colocar `disp1_3` a 0.
- h) Active a escrita no primeiro dígito do display de 7 segmentos, colocando a entrada `aceso1=1`. Desligue ainda os restantes dígitos colocando `aceso2=aceso3=aceso4=0`.

4.4. Implemente o circuito na placa de desenvolvimento. Para tal, siga as instruções no guia “*Guia de Implementação de Circuitos na Placa de Desenvolvimento*”. Note que o interruptor da placa deve estar na posição ON.

*Nota: durante a síntese do circuito na placa de desenvolvimento, a ferramenta poderá indicar um conjunto de avisos (warnings) e erros. Os erros deverão ser todos corrigidos; os warnings podem em geral ser ignorados, sendo que alguns são originados pelo facto de ter entradas/saídas no ar.*

4.5. Verifique o funcionamento correcto do circuito. Mostre-o ao docente. Comente.

4.6. Explique o que acontece nos LEDs e o porquê dos caracteres que visualiza nos displays.

## 5. AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE LABORATÓRIO

Na avaliação do trabalho de laboratório serão tidas em conta as seguintes componentes:

- Preparação e resposta às questões da secção 2.
- Projecto do circuito da secção 3.
- Simulação (pontos 2.5 e 3.3) e teste do circuito (secção 4).
- Estrutura, apresentação e qualidade do relatório.

O relatório deverá usar o seguinte conjunto de regras:

**Páginas:**

- **Máximo de 12 páginas A4** (excluindo anexos), incluindo uma página de capa com a indicação do turno de laboratório, e do nome e número dos elementos do grupo.
- Páginas numeradas, preferencialmente com cabeçalho, e margens não inferiores a 2cm.

- Letra da família *sans-serif* (Arial, Verdana, Helvetica, Tahoma, Cambria, Calibri ou Trebuchet MS). Não deverão ser usadas fontes das famílias *cursive* ou *fantasy*, excepto para representar símbolos.
- Pode, se desejar, usar uma fonte da família *monospace* (ex.: Courier) para indicar sinais físicos.
- Tamanho da letra de fácil leitura e nunca inferior a 10pt.

#### **Figuras e tabelas:**

- As figuras (p. ex.: esquemas) poderão ser feitos num programa de edição de imagens (p. ex.: MS Visio, Omnigraffle, Inkscape, ...) ou manuscritas, digitalizadas (com scan ou máquina fotográfica/telemóvel) e inseridas nos espaços correspondentes do relatório. No entanto as figuras deverão estar em estado apresentável (limpas, sem rabiscos ou rascunhos, facilmente perceptíveis e com tamanho de letra não inferior à do relatório).
- As figuras deverão ser necessariamente enumeradas, acompanhadas de legenda (a legenda deverá explicar sucintamente o que se observa na figura) e ser referenciadas no texto.
- A simulação dos *Test Benches* deve ser obrigatoriamente incluída no corpo do relatório (e não em anexo). Estas deverão ser numeradas usando uma legenda do tipo “Figura” e referenciadas no texto, explicando sucintamente o que se observa.
- Todos os esquemas no Xilinx ISE realizados no contexto da secção 3 e 4 devem ser incluídos no relatório (e não em anexo) de forma legível. Para fazer um print screen podem ser usados quaisquer programas adicionais, tal como a ferramenta de recorte do Windows (*Snipping Tool*).

**O não cumprimento das regras será penalizado na nota final do laboratório (ex: penalização de 0,5 valores por página adicional).**

O relatório deverá ainda ter a seguinte estrutura:

#### **1. INTRODUÇÃO**

Breve introdução aos objectivos do trabalho realizado.

#### **2. PROJECTO**

Respostas às perguntas da Secção 2.1 a 2.4 e projecto do circuito da secção 3 (alínea 3.1).  
Deverá incluir no relatório o esquema no Xilinx ISE do circuito da alínea 3.2.

#### **3. TESTE DO CIRCUITO**

Apresentação das simulações do circuito da Figura 1 (alínea 2.5) e do circuito projectado na secção 3 (alínea 3.4). Apresentação dos comentários relacionados com as simulações.

#### **4. IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO**

Respostas às perguntas da secção 4 do enunciado e comentários referentes à implementação do circuito na placa de desenvolvimento Basys/Basys2.

#### **5. CONCLUSÕES**

Comentário acerca do trabalho realizado e dos resultados obtidos experimentalmente.